

jika SW 1 dan SW 2 sama-sama 1 output 1 dan sebaliknya.

13. Simulasikan gerbang AND dengan melakukan klik pada SW1 dan SW2. Apa yang akan terjadi pada logicprobe?

