



Gambar 1.22. Instrument selector

1. Buat rangkaian pada Gambar 1.21, dan simulasikan dengan klik "*run the simulation*"
2. Catat pengukuran anda!
 - a. Voltmeter AC : $\sqrt{5}$ Volt